# 微电子专业基础实验 ——第三次实验

信息科学技术学院 胜名:胡睿 PB17061124

# 实验报告 评分:

<u>信院</u>系 17 级 姓名 胡 睿 日期 2021-01-19 NO.

## 【实验题目】二极管电学特性测试

### 【实验目的】

- 1. 了解器件研究的重要一环——器件的测试,掌握肖特基二极管的测试方法;
- 2. 对所制备的器件进行在线的直流测试和参数提取,掌握肖特基二极管的提参方法;
- 3. 判断器件制备是否成功;
- 4. 了解掌握该器件的主要特性;
- 5. 学习 Keithley2400 源表, 探针台和 Labview 的使用。

## 【实验仪器】

Keithley2400 源表一台, SM-4 多探针电学测量平台一台, PC 电脑一台(配置Labview 软件), GPIB 连接线一根

### 【实验内容】

- 1. Keithley2400 源表和 Labview 使用;
- 2. SM-4 多探针电学测量平台使用;
- 3. 上述三仪器结合使用测试所制备肖特基二极管的常温 I-V 特性, 电压范围为-2~5V, 将测试曲线文件保存;
- 4. 对所测曲线进行参数提取。

### 【实验步骤】

实验设备如下图所示,首先接通电源、打开电源开关并打开抽气泵,将显微镜上的样品固定真空控制开关关闭,将待测器件放置到样品台中心位置。

# 实验报告 भी

<u>信院</u>系 17 级 姓名 胡 睿 日期 2021-01-19 NO.



打开真空泵泵开关,打开显微镜上的样品固定真空控制开关用以真空吸附样品;旋动移动样品台的一大一小分别对应 XY 方向移动的旋钮,把被测样品移动到显微镜的最中心位置,用眼睛对准目镜确定样品是否在中心位置;用手移动磁铁吸附的探针座,把探针针尖移动到被测样品的中心点,尽可能接近即可。

接下来旋动显微镜变倍旋钮,把倍率调到最小使视野范围最大;眼睛对准目镜,观测被测样品的 PAD 及探针针尖是否在同一位置,如果均在视野范围内,则旋动探针座的 XYZ 方向移动的旋钮移动探针至 PAD 中心点,同时旋动变倍旋钮放大显微镜至合适倍率;通过显微镜观测被测 PAD 点及探针针尖,两个点聚焦逐步清晰;同时不断调整探针座的 XYZ 轴,直至把探针扎到 PAD 点上。确认是否扎上有两个方法:【1】看 2400 表是否有信号输入或输出;【2】从显微镜观察探针座的 Z 轴下降至 PAD 点时是否有平行的移动,若出现平行移动则表明已扎上。

将另外一根探针扎到样品台上,由于样品台与样品背面相连接且与周围绝缘隔离,因此可以测量得到金半接触的二极管特性。

打开 Keithley2400 源表给二极管加偏置,用 GPIB 连接线将 2400 源表和计算机连接。打开计算机软件 Labview 点击"start"得到并保存测量结果。

# <u>实 验 报 告</u> 评分:

\_\_\_\_信 院\_\_\_系 17 级 姓名\_\_\_\_\_胡 睿 \_\_\_\_\_ 日期\_\_\_\_2021-01-19 NO.\_\_\_\_\_

## 【提取参数】

肖特基金属半导体接触的电流电压公式为

$$J = J_{S} \left[ exp(\frac{V}{nV_{T}}) - 1 \right]$$

式中n为理想因子, $J_s$ 为反向饱和电流密度, $V_T$ 为热电压,V和J分别为电压和电流密度。

在正向电压比较大时,上式简化为


$$J=J_S \exp(\frac{V}{nV_T})$$

若考虑串联电阻的影响,则上式变为

$$I=I_{S} \exp \left[\frac{V-IR_{S}}{nV_{T}}\right]$$

进一步地,上式可转化为
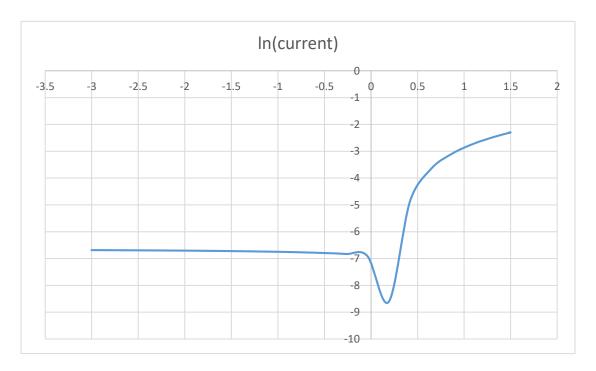
$$\frac{\mathrm{dV}}{d(\ln I)} = IR_{S} + nV_{T}$$



# 实验报告 评分:

\_\_<u>信 院\_</u>系\_\_17\_级 姓名\_\_\_胡 睿\_\_\_\_\_日期\_\_\_2021-01-19 NO.\_\_\_\_

## 在半对数坐标(横坐标为线性坐标,纵坐标为对数坐标)上,可以提取如下参数:

(1) 理想因子的提取: 在图中找到线性区域, 根据下式可以得到该段线性区域的斜率:


$$\Re \approx \frac{\ln(J_1) - \ln(J_2)}{V_1 - V_2} \\
= \frac{(-4.873) - (-8.615)}{0.418 - 0.190} = 16.41228$$

因此 (VT=kT/q 取 300K 下热电压)

$$n = \frac{1}{\cancel{x} \cancel{x} \times V_T} = \frac{1}{16.41228 \times 26m} = 2.34346$$

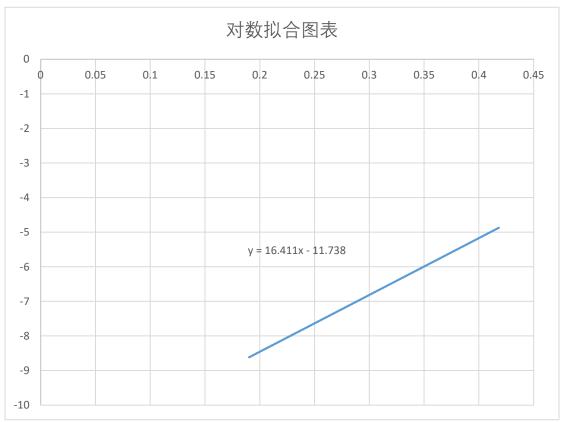(2) 饱和电流密度的提取: 在图中找到线性区域,直线的延长线和纵轴的交点即为饱和电流密度 Js,原因是:

$$J=J_{S} \exp \left(\frac{V}{nV_{T}}\right) \quad (正何)$$



# 实验报告 评分:


\_\_<u>信 院\_</u>系\_\_17\_\_级 姓名\_\_\_\_胡 睿\_\_\_\_\_日期\_\_\_2021-01-19\_\_\_\_NO.\_\_\_\_

对线性区进行拟合后可以得到饱和电流密度:

$$\ln I_S = -11.738$$
  $I_S = 7.985 \times 10^{-6} \text{A}$   $J_S = \frac{7.985 \times 10^{-6}}{A} \text{A}/m^2 (A 代表器件橫截面积)$ 

## 在线性坐标(横纵均为线性坐标)上,可以提取如下参数:

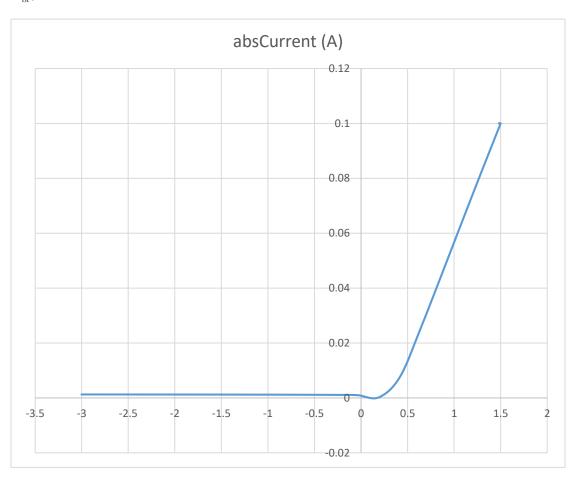(3) 开启电压的提取: 图中电流开始出现增长的起点对应的电压即为开启电压  $V_{bio}$ 




 $V_{bi} = 0.19V$ 

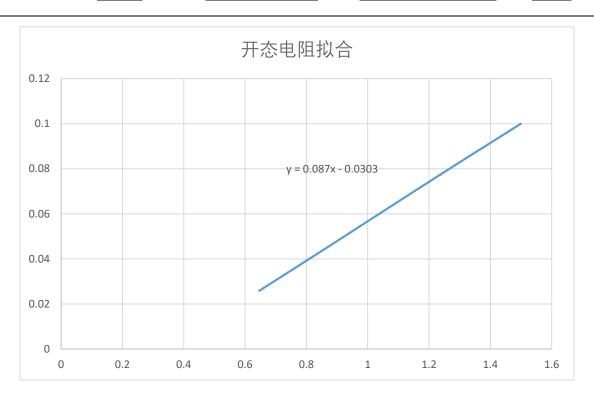(4) 开态电阻的提取: 在图中找到正向电流-电压变化的线性区域, 其斜率的倒数即为开态电阻  $R_{ON}$ :

$$R_{on} = \frac{1}{2} = \frac{V_3 - V_4}{I_3 - I_4}$$

<u>信院</u>系 17 级 姓名 胡 睿 日期 2021-01-19 NO.\_\_\_\_



$$R_{ON} = \frac{1}{\cancel{2}} = \frac{1}{0.087} = 11.49425\Omega$$

(5) 正向电流密度的提取 (2V下): 在图 2 中找到+2V 电压对应的电流密度即为 2V下的正向电流密度 J<sub>@2V</sub>。

曲线中没有电压对应 2V 的点,最大电压为 1.5V, +1.5V 电压对应的电流密度即 1.5V 下的正向电流密度  $J_{@1.5V} = \frac{0.1}{A} A$  (A 代表器件横截面积)。

## 计算得到如下参数:

(6) 整流比的提取:根据如下表达式计算出整流比:

整流比=
$$\frac{J_{@2V}}{J_{S@-2V}}$$
  
整流比= $\frac{J_{@1.5V}}{J_{@-1.5V}} = \frac{I_{@1.5V}}{I_{@-1.5V}} = \frac{0.1}{0.001197} = 83.5421$ 

(7) 势垒高度的提取:根据如下表达式计算出势垒高度 ØB:

$$J_{S} = RT^{2}e^{-\emptyset_{B}/V_{T}}$$

# 实验报告 भी


\_\_<u>信 院\_</u>系\_\_17\_\_级 姓名\_\_\_\_ 胡 \_睿\_\_\_\_ 日期\_\_\_\_2021-01-19\_\_\_\_ NO.\_\_\_\_

$$\emptyset_{\rm B} = -V_{\rm T} \ln(\frac{J_{\rm S}}{RT^2})$$

式中 $V_T$ 为热电压,T为温度(实验室温度如果没测可取 300K),R为里查孙常数,对于n-Si来说,R=110.4A/( $cm^2K^2$ )。

$$\phi_{\rm B} = -V_T \ln \left( \frac{J_S}{RT^2} \right) = -26 \times \ln \left( \frac{7.985 \times 10^{-6}}{A \times 110.4 \times 10^{-4} \times 300^2} \right)$$
$$= -26 \times (-18.63928 - lnA) = 26 \times (18.63928 + lnA)mV$$
$$dV$$

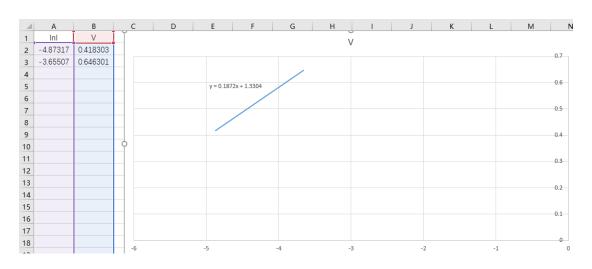(8) 串联电阻的提取:由表达式,作出 $\overline{d(\ln I)}$ 和I的关系曲线,曲线的斜率即为串联电阻 $R_s$ 。



串联电阻 $R_S = 0.1872\Omega$ 。

### 【实验收获】

- 1. 掌握了肖特基二极管的测试方法;
- 2. 学习了 Keithley2400 源表、Labview 和 SM-4 多探针电学测量平台的使用;
- 3. 测试了所制备肖特基二极管的常温 I-V 特性并对所制备的器件进行在线的直流测试和参数提取,掌握肖特基二极管的提参方法;